

**Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Układ graficzny © CKE 2018



Nazwa kwalifikacji: **Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego**
Oznaczenie kwalifikacji: **E.26**
Numer zadania: **01**

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E.26-01-19.01

Czas trwania egzaminu: **120 minut**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2019
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.


Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Zmontuj instalację elektryczną oświetlenia korytarza łączącego kabinę A z kabiną B lokomotywy elektrycznej. Schemat blokowy instalacji jest przedstawiony na rysunku 1. Do budowy instalacji oświetleniowej korytarza wykorzystaj następujące elementy:


- wyłącznik nadprądowy Q1,
- lampki kontrolne L1 ÷ L3 (3 szt.),
- łączniki S1, S2 (2 szt.).

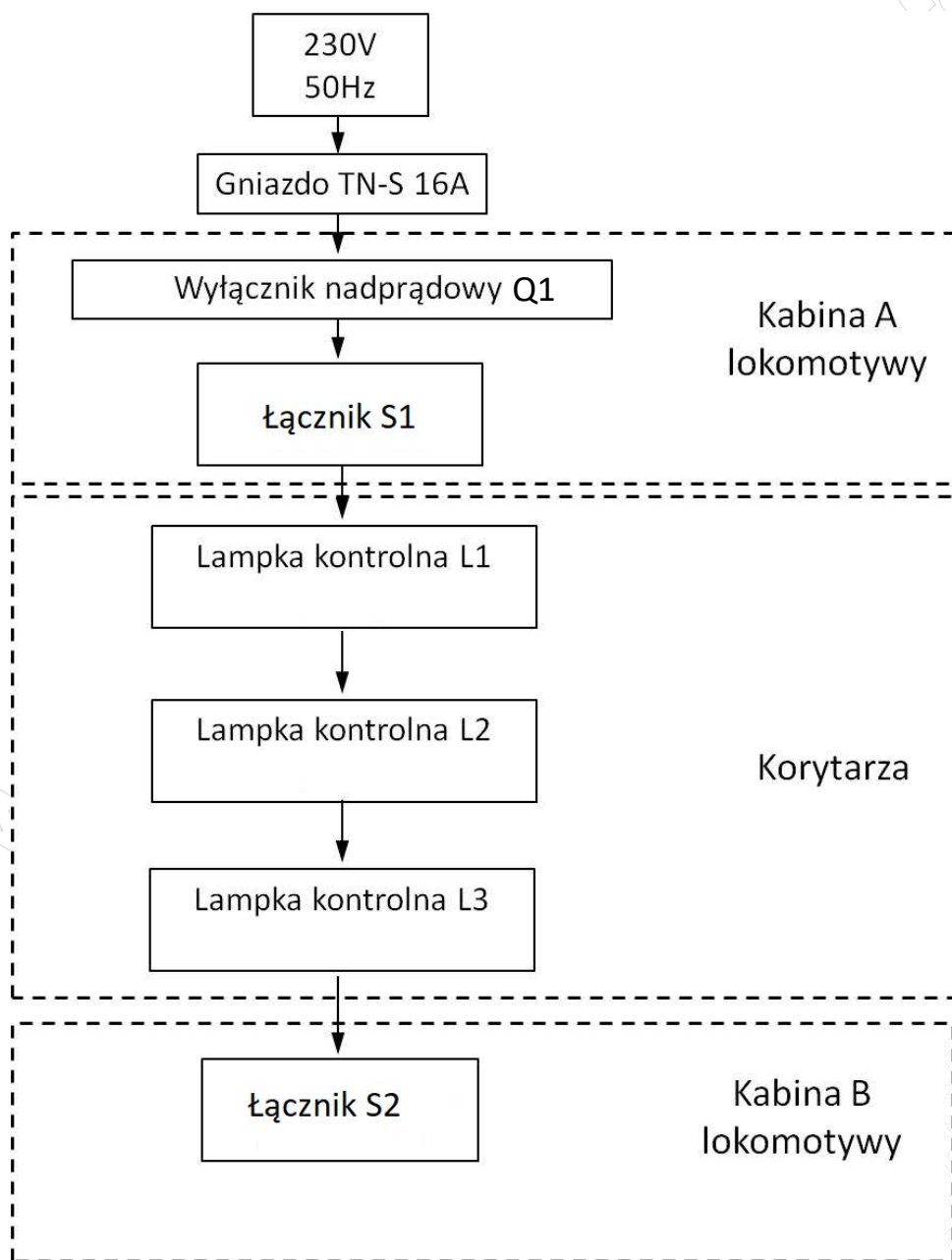

Rysunek 1. Schemat blokowy instalacji oświetlenia korytarza łączącego kabiny A i B lokomotywy elektrycznej

Aparaty elektryczne zamontuj na szynie TH 35 oraz na tablicy montażowej, a zasilanie do układu sterowania doprowadź przewodem OW 2×1,5 zakończonym wtyczką. Ponadto wykorzystaj przewody montażowe DY oraz listwę zaciskową.

Układ instalacji oświetlenia korytarza łączącego kabiny lokomotywy elektrycznej zmontuj w ten sposób, aby możliwe było włączenie lampek kontrolnych przy kabinie A lokomotywy oraz wyłączenie ich przy kabinie B lokomotywy. Schemat instalacji elektrycznej zasilającej 3 lampki kontrolne (zastępujące lampki oświetlenia korytarza) przedstawiono na rysunku 2.

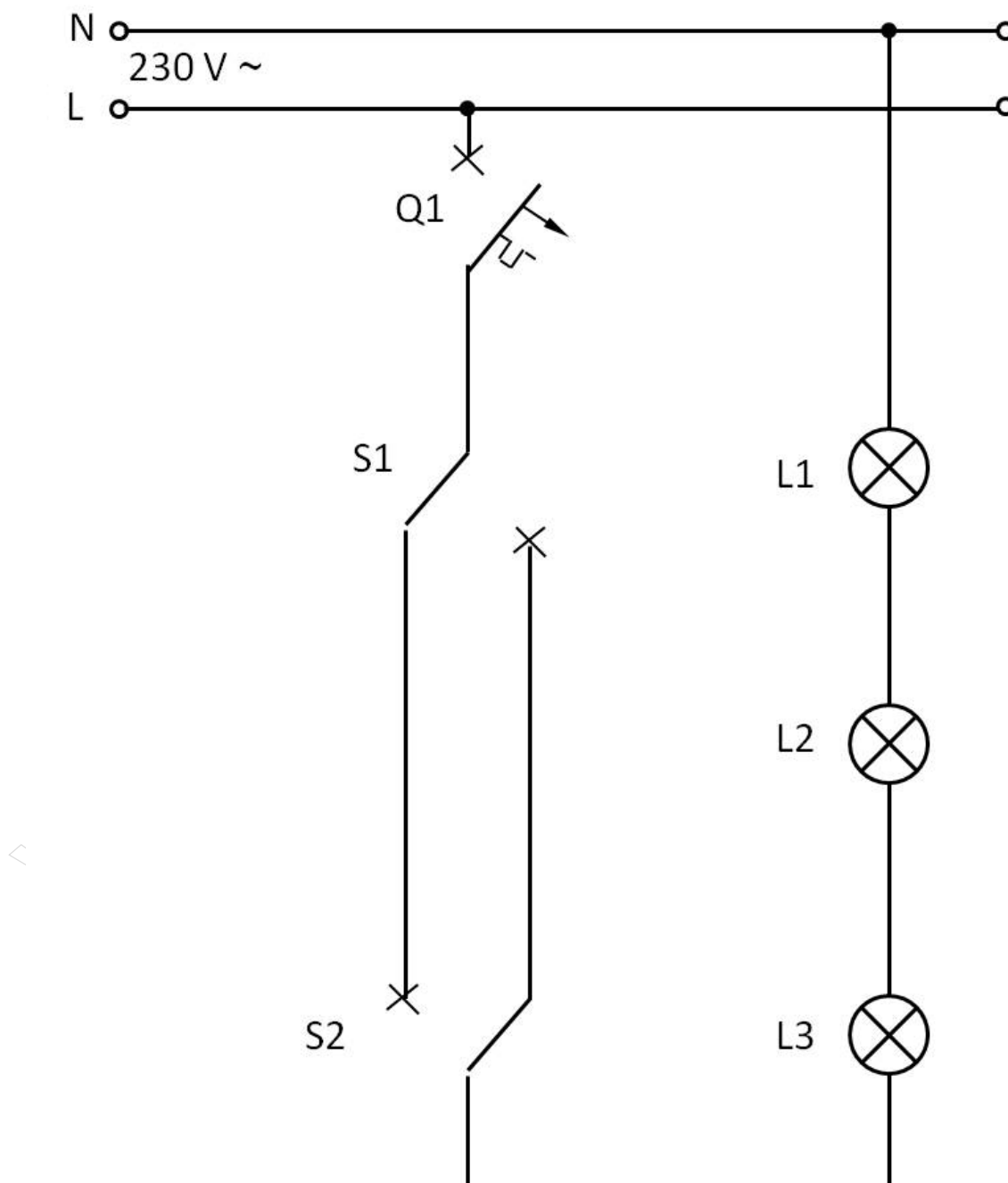


Rysunek 2. Układ połączeń lamp oświetlenia korytarza łączącego kabiny A i B lokomotywy elektrycznej

Uwaga:

Przez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego i przeprowadzenia próby. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN podłącz zasilanie i sprawdź działania układu.

Następnie zmodyfikuj i wykonaj instalację elektryczną oświetlenia korytarza łączącego kabiny A i B w taki sposób, że w przypadku przepalenia jednej z żarówek lamp oświetlenia korytarza dwie pozostałe będą się świecić. Zmodyfikowany schemat instalacji elektrycznej narysuj na rysunku 3.

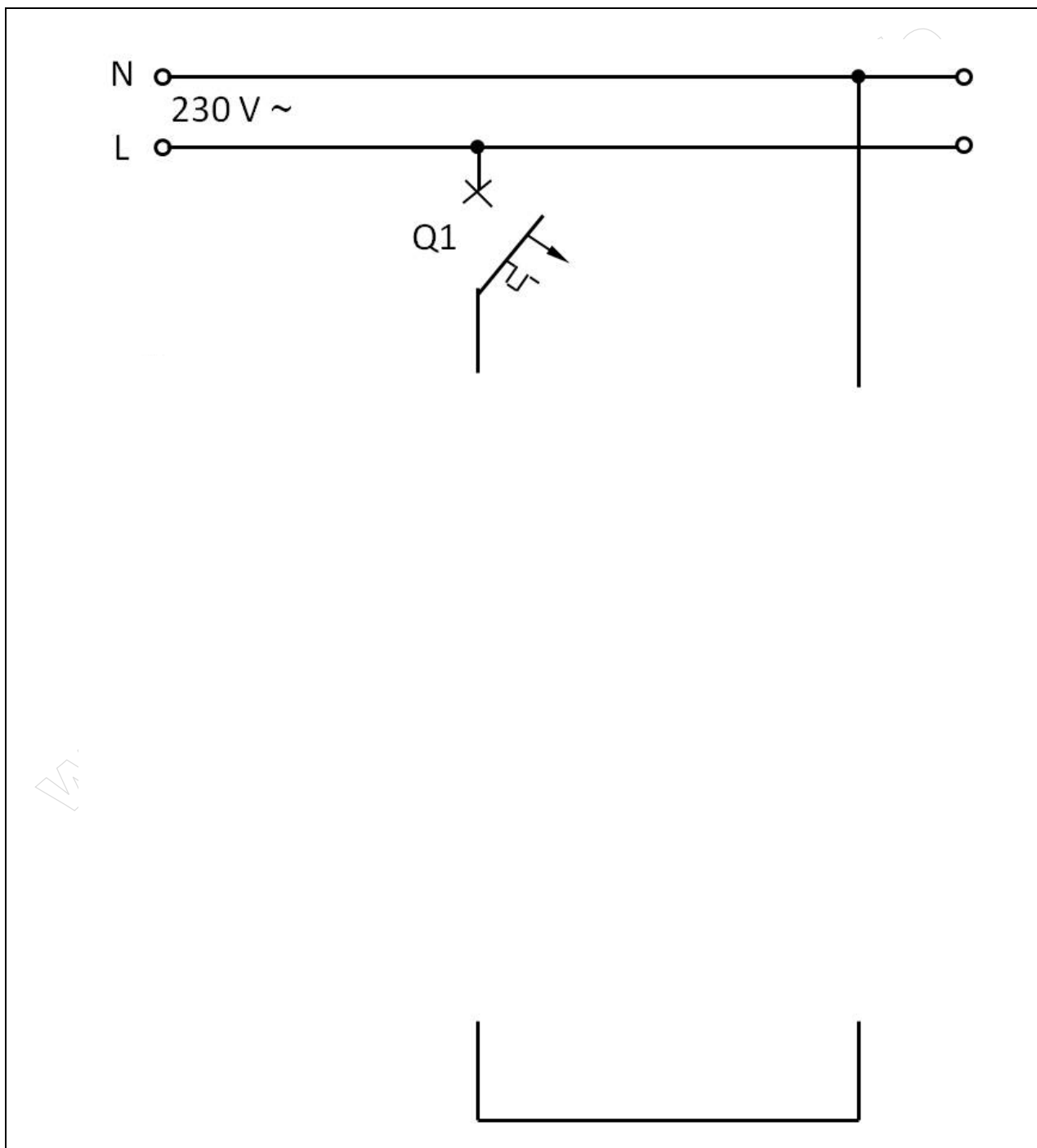

Rysunek 3. Układ zmodyfikowanego połączenia lamp oświetlenia korytarza łączącego kabiny A i B lokomotywy elektrycznej

Uwaga:

Przez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego i przeprowadzenia próby na zmodyfikowanej instalacji oświetlenia korytarza. Po uzyskaniu zgody Przewodniczącego ZN podłącz zasilanie i sprawdź działania zmontowanego układu. Następnie odłącz jedną z lampek kontrolnych w celu jej zasymulowania i sprawdź działanie układu przy świecących pozostałych lampkach kontrolnych.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- instalacja elektryczna oświetlenia korytarza łączącego kabiny A i B lokomotywy elektrycznej,
- układ sterowania oświetleniem korytarza łączącego kabiny A i B lokomotywy elektrycznej,
- zmodyfikowana instalacja elektryczna oświetlenia korytarza łączącego kabiny A i B lokomotywy elektrycznej wraz ze schematem elektrycznym,
- układ sterowania oświetleniem korytarza łączącego kabiny A i B lokomotywy elektrycznej po modyfikacji i przy symulowanej przepalonej jednej z lampek kontrolnych

oraz

przebieg wykonania instalacji elektrycznej oświetlenia korytarza między kabinami A i B lokomotywy elektrycznej.