



EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2017

ZASADY OCENIANIA

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie**
Oznaczenie arkusza: **M.02-01-17.01**
Oznaczenie kwalifikacji: **M.02**
Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

		Numer stanowiska							
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny			Egzaminator wpisuje T , jeżeli zdający spełnił kryterium albo N , jeżeli nie spełnił						
Rezultat 1: Karta przeglądu przyczepy rolniczej									
1	Stan i kompletność instalacji hamulcowej – zaznaczony prawidłowy								
2	Stan i kompletność instalacji hydraulicznej – zaznaczony prawidłowy								
3	Stan i kompletność instalacji elektrycznej – zaznaczony nieprawidłowy								
4	Stan i kompletność instalacji elektrycznej – zapisane w kolumnie opis niesprawności: rozmontowana wtyczka przyczepy								
5	Stan i kompletność instalacji elektrycznej – zapisane w kolumnie opis niesprawności: odłączone dwa przewody								
6	Stan i kompletność instalacji elektrycznej – zapisane w kolumnie opis niesprawności: brak kloszy lamp przednich świateł pozycyjnych								
7	Stan i kompletność instalacji elektrycznej – zapisane w kolumnie opis niesprawności: brak klosza tylnej lewej lampy								
8	Stan i kompletność instalacji elektrycznej – zapisane w kolumnie opis niesprawności: brak żarówek								
9	Stan kół i ogumienia – zaznaczony prawidłowy								
10	Stan skrzyni ładunkowej – zaznaczony nieprawidłowy								

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Połączenia elektryczne we wtyczce przyczepy – zapisane:

1	w wierszu "kierunkowskaz lewy": L						
2	w wierszu "przeciwmgłowe tylne": +						
3	w wierszu "masa": 31						
4	w wierszu "kierunkowskaz prawy": R						
5	w wierszu "pozycyjne prawe": 58R						
6	w wierszu "hamowania (stop)": 54						
7	w wierszu "pozycyjne lewe": 58 L lub 58						

Rezultat 3: Wykaz żarówek potrzebnych do wykonania naprawy – zapisane:

1	P25-1-5W/12V lub żarówka P25-1-5W/12V						
2	P25-1-21W/12V lub żarówka P25-1-21W/12V						

Rezultat 4: Naprawiona przyczepa

1	Działają światła pozycyjne przednie i tylne lampy lewej						
2	Działają światła stopu lampy lewej i prawej						
3	Działają kierunkowskazy lewy i prawy						
4	Zamontowane wszystkie sworznie łączące tylną burtę z podłogą						

Numer
stanowiska

Rezultat 5: Przygotowany agregat transportowy

1	Podłączona instalacja hamulcowa przyczepy						
2	Podłączona instalacja hydrauliczna przyczepy						
3	Podłączona instalacja elektryczna przyczepy						
4	Założony trójkąt wyróżniający pojazdy wolnobieżne						

Przebieg wykonania naprawy przyczepy rolniczej

1	Utrzymywał ład i porządek na stanowisku pracy						
2	Podczas agregatowania przyczepy wyłączył silnik ciągnika i zaciągnął hamulec ręczny						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis